

3^η Εργαστηριακή Άσκηση

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ POST-INCREMENT ,PRE-DECREMENT ΣΤΟΙΒΑΣ ΣΕ VHDL

Ομάδα LAB20332061

ΛΑΜΠΡΙΑΝΗ ΤΣΑΠΑΝΟΥ 2014030015
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΟΚΑΛΙΔΗΣ 2014030069

Σκοπός εργαστηριακής άσκησης

Σκοπός του 3^{ου} εργαστηρίου ήταν περαιτέρω εξοικείωση με την γλώσσα VHDL καθώς και η εξοικείωση σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της behavioral και structural μορφής. Σε αυτό το εργαστήριο σχεδιάσαμε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα το οποίο υλοποιεί την βασική λειτουργικότητα μιας **post-increment, pre-decrement** στοίβας. Το κύκλωμα μας εκτελεί τις απλές λειτουργίες **push** και **pop** της στοίβας. Στα LED του board θα απεικονίζεται σε δυαδική μορφή το στοιχείο του TOS(Top Of Stack)ενώ στα 7-segment display θα απεικονίζεται η πληροφορία Empty, Full ή Overflow (E, F ή OVF) ανάλογα με την κατάσταση της στοίβας μας εκείνη την χρονική στιγμή.

Προεργασία – Περιγραφή


Το κύκλωμά μας αποτελείται από τα παρακάτω υποκυκλώματα:

- Την στοίβα (**Stack**) με μνήμη πλάτους 8-bit και μήκους 32-bit, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι και 31 στοιχεία. Υλοποιήθηκε αυτόματα μέσω του Xilinx Core Generator
- **5-bit Counter** (μετρητή) όπου χρειάζεται για το TOS και το TOS-1 (έναν counter για το καθένα). Τον υλοποιήσαμε σε structural μορφή. Για την υλοποίηση του counter χρησιμοποιήθηκαν **MUX 4:1** οι οποίοι υλοποιήθηκαν μέσω της χρήσης **MUX 2:1**.
- Τον συγκριτή (**Comparator**). Οι 2 comparator του κυκλώματός μας έλεγχαν αν η στοίβα μας βρισκόταν σε κατάσταση Empty ή Full.
- Την **FSM** όπου διαβάζει το output του reset, push και pop καθώς και την κατάσταση που βρίσκεται εκείνη την στιγμή η στοίβα μας (Empty, Full) από τις εξόδους των comparator και ελέγχει τις εισόδους των counter.
- Το entity του **SSD** όπου αποτελείται από:
To **control_path**: **ssd_counter**, **ssd_comparator**, **ssd_fsm**
To **data_path**: **ssd_encoder**, **ssd_decoder**, **ssd_mux**


Η συνολική υλοποίηση και τη σύνδεση των προηγούμενων υποκυκλωμάτων έγινε στον κώδικα του Top Level.

Παρακάτω παρατίθενται τα διαγράμματα των κυκλωμάτων που υλοποιήθηκαν:


MUX 2:1 και **MUX 4:1**

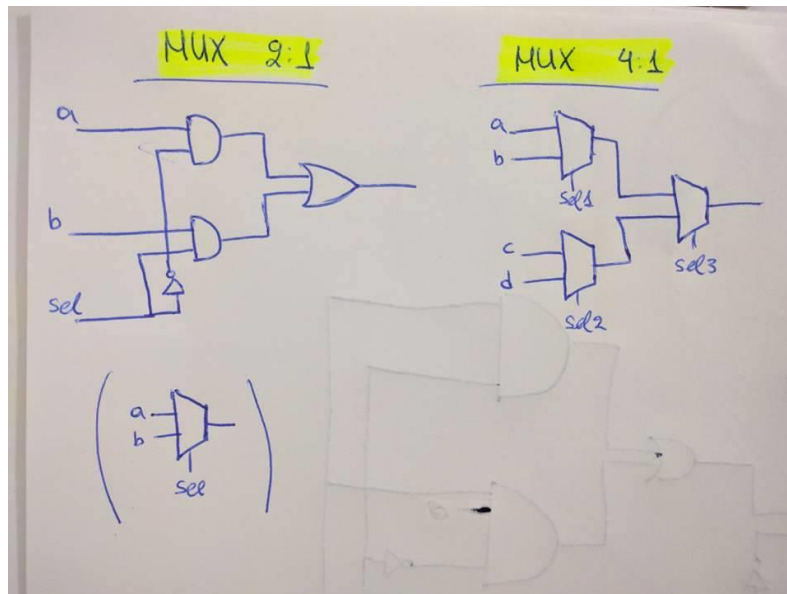


Comparator

 


Counter (structural)

 


Fsm

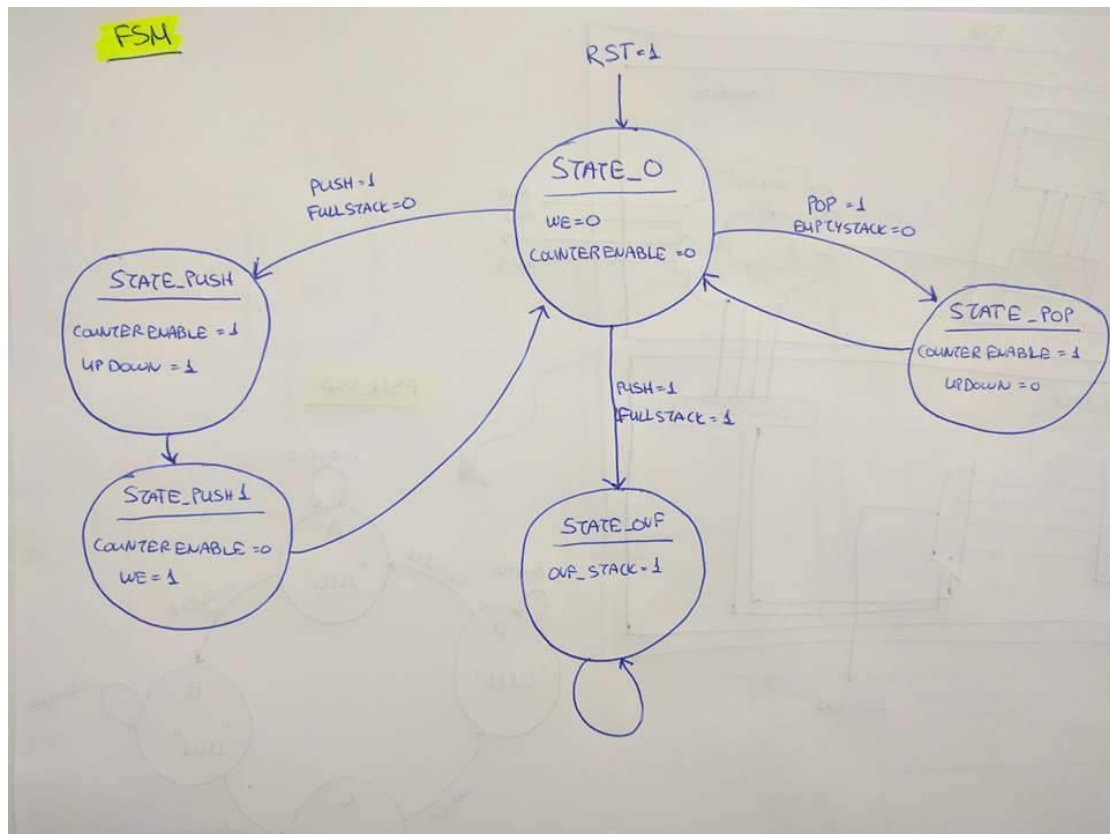


SSD KAL FSM_SSD

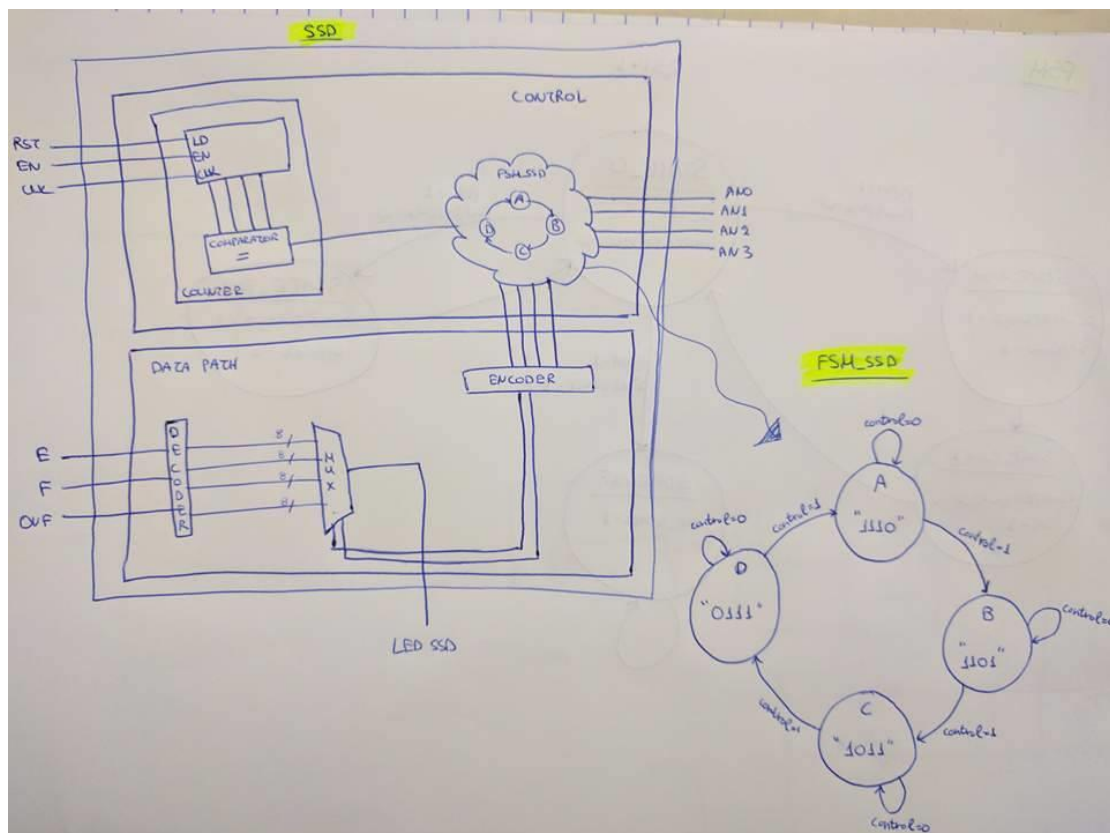

Top Level

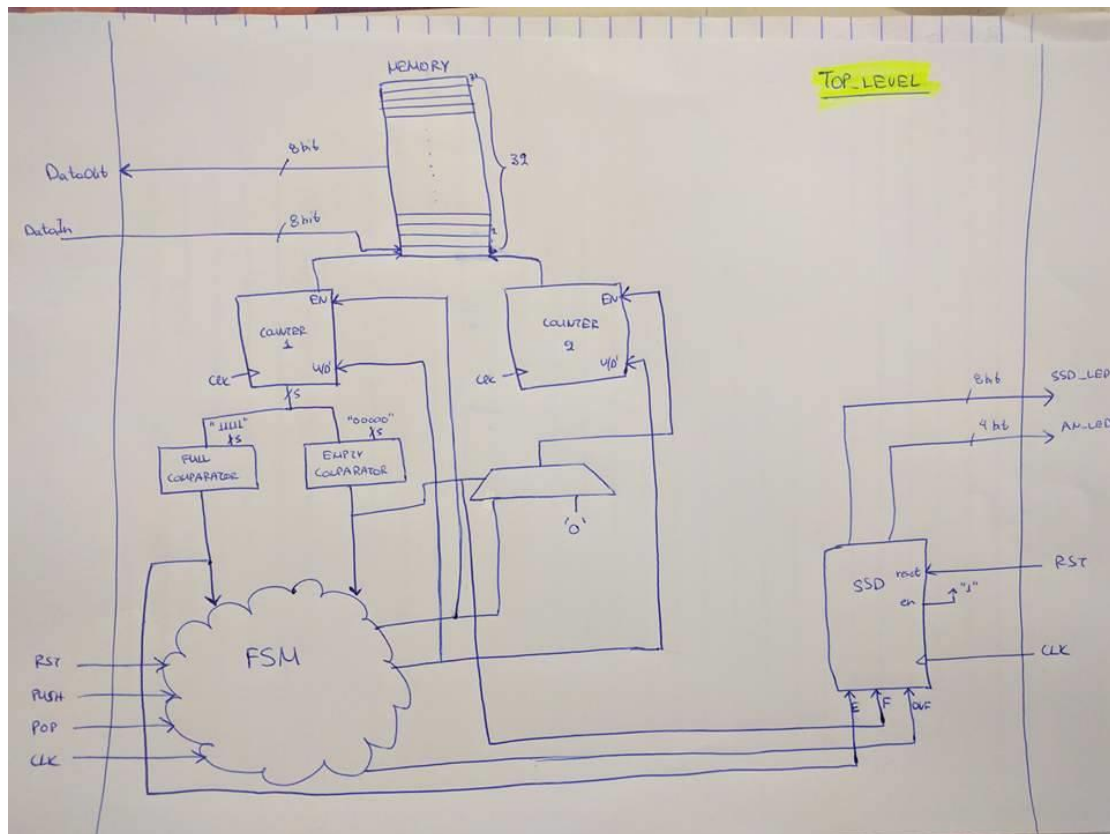

Κυματομορφές-Προσομοίωση

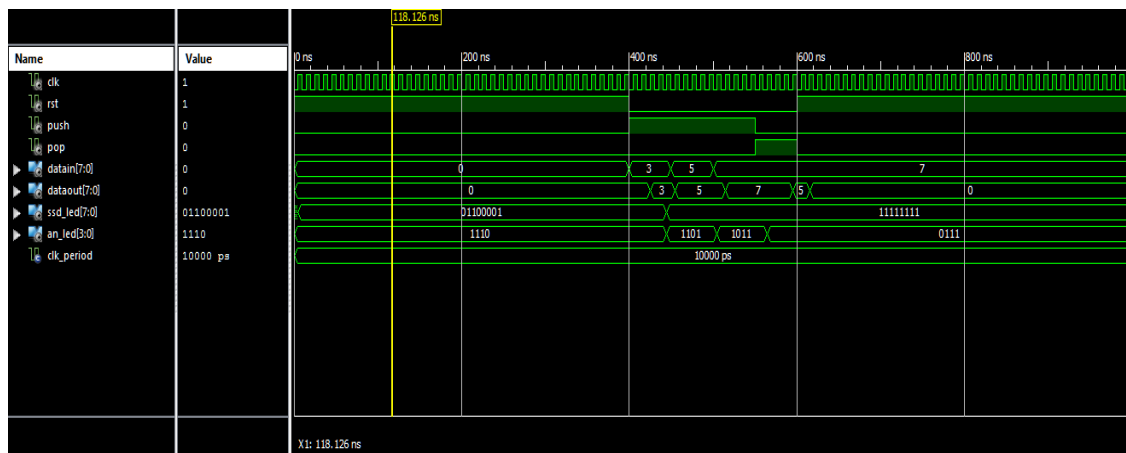

Στην παραπάνω κυματομορφή του **Top Level** παρατηρούμε την συμπεριφορά του κυκλώματός μας στις λειτουργίες reset, push και pop. Το datain είναι τα στοιχεία που κάνουμε push μέσω των switches. Το dataout είναι το τελευταίο στοιχείο που βάζουμε στην στοίβα μας. Το ssd_led είναι το ποια led είναι αναμένα στα ssd ενώ το an_led δείχνει ποιο AN(0->3) των ssd είναι αναμένο.

Κώδικας

Παραθέτουμε τα σημαντικότερα σημεία του κώδικά μας.

Comparator

```
32 entity Comparator is
33     Port ( A : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
34           B : in  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0);
35           C : out STD_LOGIC);
36 end Comparator;
37
38 architecture Structural of Comparator is
39
40     Component AND_gate is
41     Port ( A : in  STD_LOGIC;
42           B : in  STD_LOGIC;
43           C : in  STD_LOGIC;
44           D : in  STD_LOGIC;
45           E : in  STD_LOGIC;
46           F : out STD_LOGIC
47           );
48     end Component;
49
50     Component XNOR_gate is
51     Port( A : in std_logic;
52          B : in std_logic;
53          C : out std_logic
54          );
55     end Component;
56
57     signal s: std_logic_vector(4 downto 0);
58
59     begin
60
61     XNOR_1: XNOR_gate
62         port map( A=>A(0),
63                  B=>B(0),
64                  C=>s(0)
65                  );
66     XNOR_2: XNOR_gate
67         port map( A=>A(1),
68                  B=>B(1),
69                  C=>s(1)
70                  );
71
72     XNOR_3: XNOR_gate
73         port map( A=>A(2),
74                  B=>B(2),
75                  C=>s(2)
76                  );
77
78     XNOR_4: XNOR_gate
79         port map( A=>A(3),
80                  B=>B(3),
81                  C=>s(3)
82                  );
83
84     XNOR_5: XNOR_gate
85         port map( A=>A(4),
86                  B=>B(4),
87                  C=>s(4)
88                  );
89
90     AND_EQUAL: AND_gate
91         port map( A=>s(0),
92                  B=>s(1),
93                  C=>s(2),
94                  D=>s(3),
95                  E=>s(4),
96                  F=>C
97                  );
98
99     end Structural;
100
101
```

FSM_1

```

34 entity FSM_1 is
35     Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
36           Reset : in  STD_LOGIC;
37           Push : in  STD_LOGIC;
38           Pop : in  STD_LOGIC;
39           Full_Stack : in  STD_LOGIC;
40           Empty_Stack : in  STD_LOGIC;
41           CounterEnable : out  STD_LOGIC;
42           UpDown : out  STD_LOGIC;
43           CounterRst : out  STD_LOGIC;
44           We : out  STD_LOGIC_VECTOR(0 downto 0);
45           Ovf_Stack : out  STD_LOGIC);
46 end FSM_1;
47
48 architecture Behavioral of FSM_1 is
49
50     signal x : std_logic_vector(4 downto 0);
51
52     type state_type is (state_0, state_Push, state_Push1, state_Pop, state_Ovf);
53     signal state_next, state: state_type;
54
55 begin
56
57     fsm_comb: process(state, state_next, Push, Pop, Empty_Stack, Full_Stack)
58     begin
59         case state is
60
61             when state_0=> We<="0";
62                         CounterEnable<='0';
63                         If(Push='1' AND Full_Stack='0') then state_next<=state_Push;
64                         elsif(Pop='1') then if(Empty_Stack='0') then state_next<=state_Pop;
65                                     else state_next<=state_0;
66                                     end if;
67                         else state_next<=state_Ovf;
68                         end if;
69
70             when state_Push=> state_next<=state_Push1;
71                         CounterEnable<='1';
72                         UpDown<='1';
73
74             when state_Push1=> state_next<=state_0;
75                         CounterEnable<='0';
76                         We<="1";
77
78             when state_Pop=> state_next<=state_0;
79                         CounterEnable<='1';
80                         UpDown<='0';
81
82             when state_Ovf=> Ovf_Stack<='1';
83                         state_next<=state_Ovf;
84
85             when others=> state_next<=state_0;
86
87         end case;
88     end process fsm_comb;
89
90     fsm_synch: process(Reset, CLK)
91     begin
92         if (Reset='1') then state <= state_0;
93                         CounterRst<='1';
94         elsif (rising_edge(CLK)) then state <= state_next;
95                                     CounterRst<='0';
96         end if;
97     end process fsm_synch;
98
99
100 end Behavioral;
101
102

```

```

32  entity Counter_5bit is
33      Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
34            RST : in  STD_LOGIC;
35            EN  : in  STD_LOGIC;
36            UpDown : in  STD_LOGIC;
37            Output : out  STD_LOGIC_VECTOR (4 downto 0));
38  end Counter_5bit;
39
40  architecture Structural of Counter_5bit is
41
42      signal s: std_logic_vector(4 downto 0);
43      signal a: std_logic_vector(4 downto 0);
44      signal b: std_logic_vector(4 downto 0);
45      signal W: std_logic_vector(4 downto 0);
46      signal v: std_logic;
47
48      Component MUX_4x2 is
49      Port ( IN0 : in  STD_LOGIC;
50            IN1 : in  STD_LOGIC;
51            IN2 : in  STD_LOGIC;
52            IN3 : in  STD_LOGIC;
53            C : in  STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);
54            Output : out  STD_LOGIC
55          );
56  end Component;
57
58      Component D_FF is
59      Port ( CLK : in  STD_LOGIC;
60            RST : in  STD_LOGIC;
61            D : in  STD_LOGIC;
62            Q : out  STD_LOGIC
63          );
64  end Component;
65
66  begin
67
68      process
69
70      begin
71
72          if RST='1' then
73              W<="00000";
74          end if;
75
76          wait until (CLK' EVENT AND CLK = '1');

```

```

76 wait until (CLK' EVENT AND CLK = '1');
77
78 end process;
79
80 v<='0';
81 Output<=b;|
82
83 s(0)<= ((NOT UpDown) AND EN) OR (EN AND UpDown);
84 s(1)<= ((NOT UpDown) AND EN AND (NOT b(0)) ) OR (UpDown AND EN AND b(0) );
85 s(2)<= ((NOT UpDown) AND EN AND (NOT b(1)) AND (NOT b(0)) ) OR (UpDown AND EN AND b(0) AND b(1));
86 s(3)<= ((NOT UpDown) AND EN AND (NOT b(0)) AND (NOT b(1)) AND (NOT b(2)) ) OR (UpDown AND EN AND b(0) AND b(1) AND b(2));
87 s(4)<= ((NOT UpDown) AND EN AND (NOT b(0)) AND (NOT b(1)) AND (NOT b(2)) AND (NOT b(3)) ) OR (UpDown AND EN AND b(0) AND b(1) AND b(2) AND b(3));
88
89 D0: D_FF
90     port map ( CLK=>CLK,
91               RST=>RST,
92               D=>a(0) ,
93               Q=>b(0)
94             );
95
96 D1: D_FF
97
98     port map ( CLK=>CLK,
99               RST=>RST,
100              D=>a(1) ,
101              Q=>b(1)
102            );
103
104 D2: D_FF
105     port map ( CLK=>CLK,
106               RST=>RST,
107               D=>a(2) ,
108               Q=>b(2)
109             );
110
111 D3: D_FF
112     port map ( CLK=>CLK,
113               RST=>RST,
114               D=>a(3) ,
115               Q=>b(3)
116             );
117

```



```

118 D4: D_FF
119     port map ( CLK=>CLK,
120               RST=>RST,
121               D=>a(4),
122               Q=>b(4)
123             );
124
125 MUX0: MUX_4x2
126     port map ( IN0=>b(0),
127               IN1=>(NOT b(0)),
128               IN2=>W(0),
129               IN3=>W(0),
130               C(1)>v,
131               C(0)>s(0),
132               Output=>a(0)
133             );
134
135 MUX1: MUX_4x2
136     port map ( IN0=>b(1),
137               IN1=>(NOT b(1)),
138               IN2=>W(1),
139               IN3=>W(1),
140               C(1)>v,
141               C(0)>s(1),
142               Output=>a(1)
143             );
144
145 MUX2: MUX_4x2
146     port map ( IN0=>b(2),
147               IN1=>(NOT b(2)),
148               IN2=>W(2),
149               IN3=>W(2),
150               C(1)>v,
151               C(0)>s(2),
152               Output=>a(2)
153             );
154
155 MUX3: MUX_4x2
156     port map ( IN0=>b(3),
157               IN1=>(NOT b(3)),
158               IN2=>W(3),
159               IN3=>W(3),
160               C(1)>v,
161               C(0)>s(3),
162               Output=>a(3)
163             );
164
165 MUX4: MUX_4x2
166     port map ( IN0=>b(4),
167               IN1=>(NOT b(4)),
168               IN2=>W(4),
169               IN3=>W(4),
170               C(1)>v,
171               C(0)>s(4),
172               Output=>a(4)
173             );
174
175 end Structural;

```